
PORTO

FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Nome:

Duração 2 horas. Prova com consulta de formulário e uso de computador. O formulário pode ocupar apenas uma folha A4 (frente e verso) e o computador pode ser usado unicamente para realizar cálculos e não para consultar apontamentos ou comunicar com outros!

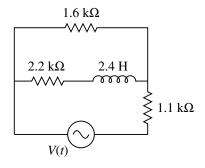1. (4 valores). A tensão da fonte no circuito do diagrama é, $V(t)=20\cos(50\,t)$, em volts, onde t é o tempo em segundos. Encontre a expressão para a tensão na resistência de $2.2~\mathrm{k}\Omega$, em função do tempo.




2. (4 valores). Duas cargas pontuais de +1 nC e +4 nC encontram-se na origem e no ponto com coordenadas x = 30 cm e y = 0. Assim sendo, a função que define o potencial desse sistema no plano Oxy é:

$$V(x,y) = \frac{900}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{3600}{\sqrt{(x-30)^2 + y^2}}$$

onde x e y são dadas em cm e V em volts. Calcule o valor do potencial nos seguintes pontos do plano Oxy: (5,0), (10,0), (15,0), (20,0), (25,0), (0,5), (5,5), (10,5), (15,5), (20,5), (25,5), (30,5), (0,10), (5,10), (10,10), (15,10), (20,10), (25,10), (30,10) e escreva os resultados num gráfico do plano Oxy com os respectivos pontos, usando a folha de papel milimétrico de exame. Aproveitando a simetria do potencial, V(x,-y)=V(x,y), escreva o valor do potencial nos pontos (0,-5), (5,-5)... (30,-5) e (0,-10), (5,10)... (30,-10). Trace as curvas onde o potencial tem os valores seguintes: 250 V, 270 V, 300 V, 400 V. Trace as linhas de campo eléctrico.

PERGUNTAS. Respostas certas, 0.8 valores, erradas, -0.2, em branco, 0.

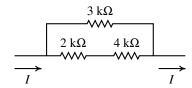3. No circuito da figura, sabendo que a corrente total que circula através do sistema é I=9 mA, calcule a diferença de potencial na resistência de 4 k Ω .



- (A) 54 V
- (C) 12 V
- (E) 27 V

- (**B**) 63 V
- (**D**) 6 V

Resposta:

- 4. Duas superfícies condutoras esféricas e concêntricas têm raios de 5 cm e 7 cm. A superfície menor tem uma carga total de 4 nC e a carga total na superfície maior é 1 nC. Calcule o potencial num ponto a 6 cm do centro das esferas, arbitrando potencial nulo no infinito.
 - (**A**) 150 V
- (**D**) 750 V
- (**B**) 729 V
- (E) 600 V
- (C) 1500 V
- Resposta:
- 5. Um motor elétrico, alimentado por uma fonte com força eletromotriz de $230~{
 m V}$, é usado para realizar um trabalho de

 $2.04~\rm kJ$ cada 4 segundos. Admitindo que a energia elétrica é transformada a 100% em energia mecânica, a corrente necessária será:

- (**A**) 7.32 A
- (C) 8.87 A
- **(E)** 3.33 A

- (**B**) 4.88 A
- (**D**) 2.22 A

Resposta:

- 6. Num condutor ligado a uma pilha com fem de $1.5~\rm V$, circulam 4×10^{16} eletrões de condução durante 6 segundos. Calcule a energia fornecida pela pilha durante esse intervalo.
 - (A) 2.88 mJ
- (C) 30.72 mJ
- (E) 9.6 mJ


- **(B)** 18.24 mJ
- (**D**) 38.4 mJ


Resposta:

- 7. Um indutor de 0.5 H e uma resistência de 1.2 k Ω ligam-se em série a uma fonte ideal com f.e.m. de 6 V. Em unidades SI, a expressão da corrente no circuito, em função do tempo, é: $5.0 \times 10^{-3} \ (1 \mathrm{e}^{-2398 \, t})$. Calcule a diferença de potencial no indutor no instante t = 0.417 ms.
 - (A) 1.33 V
- (C) 16.31 V
- (E) 9.49 V

- (**B**) 2.21 V
- (**D**) 3.79 V

Resposta:

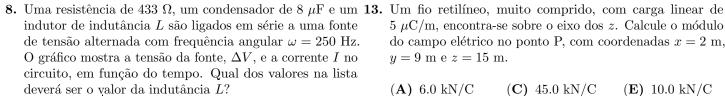

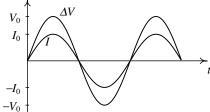

- (A) 2 H
- (C) ∞
- $(\mathbf{E}) 0$

- (B) 1 H
- (**D**) 3 H

Resposta:

- 9. Uma partícula com carga negativa desloca-se no sentido positivo do eixo dos y, numa região onde o campo elétrico é nulo, mas existe campo magnético uniforme, no sentido negativo do eixo dos z. Em que direção e sentido aponta a força magnética sobre a partícula?
 - (A) Sentido positivo do eixo dos x
 - (B) Sentido positivo do eixo dos y
 - (C) Sentido negativo do eixo dos z
 - (**D**) Sentido negativo do eixo dos y
 - (E) Sentido negativo do eixo dos x

Resposta:

- 10. Uma antena de uma estação de rádio é uma torre de 75 m de altura, que corresponde a um quarto do comprimento de onda. Outro quarto do comprimento de onda é obtido por reflexão no solo. Calcule a frequência das ondas de rádio dessa estação.
 - (**A**) 75 kHz
- (C) 300 kHz
- **(E)** 1 MHz

- (**B**) 10 kHz
- (**D**) 92.5 MHz

Resposta:

- 11. Quando o sinal de entrada num circuito é $2e^{-2t}$, o sinal de saída é igual a $2e^{t/2} - 2e^{-2t}$. Encontre a função de transferência do circuito.

- **(B)** $\frac{1}{2s-1}$

Resposta:

- 12. Um objeto A, inicialmente com carga nula, entra em contato com uma barra de borracha, carregada com carga negativa. No instante em que a barra toca no objeto A:
 - (A) Passam protões da barra para A.
 - (B) Passam eletrões da barra para A.
 - (C) Passam eletrões de A para a barra.
 - (D) Passam protões da barra para A e eletrões de A para a barra.
 - (E) Passam protões de A para a barra.


Resposta:

- $5 \mu C/m$, encontra-se sobre o eixo dos z. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P, com coordenadas x = 2 m, y = 9 m e z = 15 m.
 - (\mathbf{A}) 6.0 kN/C
- (C) 45.0 kN/C
- (**E**) 10.0 kN/C

- (**B**) 3.0 kN/C
- (**D**) 9.76 kN/C

Resposta:

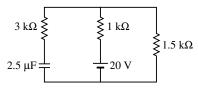14. Uma fonte de tensão constante foi ligada a um condensador e 3 resistências, como mostra o diagrama. Calcule a intensidade da corrente fornecida pela fonte no instante inicial em que é ligada.



- (**A**) 0 mA
- (C) 2.5 mA
- (**E**) 10 mA

- (**B**) 5 mA
- (**D**) 4 mA


Resposta:

- 15. Uma onda eletromagnética plana propaga-se no sentido negativo do eixo dos y. No plano y = 0, o valor do campo elétrico, em função do tempo t, é dado pela expressão: $E = 24\sin(47 \times 10^8 t)$ (unidades SI). Calcule o comprimento de onda.
 - (A) 24.5 cm
- (C) 28.1 cm
- **(E)** 50.9 cm

- (**B**) 33.1 cm
- (**D**) 40.1 cm

Resposta:

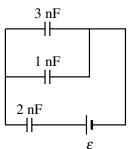 ${\bf 16.}\,$ No circuito do diagrama, sabendo que a carga armazenada no condensador de 1 nF é igual a 6 nC, calcule o valor da f.e.m. ε .



- (A) 3 V
- (C) 6 V
- (E) 27 V

- (**B**) 12 V
- (**D**) 18 V

Resposta:

- 17. Um indutor de 3.6 H e uma resistência de 2.0 k Ω ligam-se em série a uma fonte ideal com f.e.m. de 9 V. Calcule a diferença de potencial no indutor no instante final (após a fonte ter estado ligada muito tempo).
 - (**A**) 0
- (C) 32.4 V
- **(E)** 2.5 V

- (B) 9 V
- (**D**) 4.5 V

Resposta:



Disciplina Física II

Data 10 /01 / 2014

Ano 2º Semestre 1º

Nome Jaime Villate (docente)

	$i \times 50 \times 2.4 = 120 i \Omega$
Inidades: impredânce	cias em k.D., tensões em V, correntes
2m mA:	
2.2+10.12	$Z_p = 1.6(2.2 + i \cdot 0.12)$
	3.8+10.12
31.1	= 0.927 + i 0.0213
2040	
0.927+10.02	13 $Zeq = 2.027 + i 0.0213$
K V2 7 3 1.	
a i	Teq = $\frac{2060}{7}$ = 9.87-10.103
2010	
	$V_2 = (0.927 + i0.0213) \text{Teq}$
V	=9.15+i0.114
2.2+i0.12 II	2
	1-2
K V2	2.2 + 60.12
11 2 2 2	
The 2.2	$V_3 = 2.2 I_2 = 9.13 - i 0.384$
KV31	$ V_3 = 9.13$ arg $(V_3) = -0.0421$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	$ V_3 = 9.13$ arg $(V_3) = -0.042$

2) Posição do ponto de sela: y=0, E,=E2 $\frac{1}{7} = \frac{100}{100} = \frac{3600}{(x-30)^2} =$ No Maxima: V(x,y):= 900/sqrt(x^2+y^2)+3600/sqrt((x-30) 12 + 412); As curvas equipotenciais com V> 270 V (V(0,0)=270 no ponto de sela) envolvem cada uma das cargas. Se V2270 V, envolvem as dvas cargas. As linhas de campo são perpendiculares às equipotenciais e apontam no sentido em que V diminui. 10 -204 . 225 330V y (cm) -5 298 -10 204 X (cm)

Perguntas

 3. C
 6. E
 9. A
 12. B
 15. D

 4. B
 7. B
 10. E
 13. D
 16. D

 5. D
 8. A
 11. B
 14. E
 17. A